

Design of CLA

我用 $P[3:0]$, $G[3:0]$ 分別代表 Propagate function 和 Generate function, 最後根據 $C_i = G_{(i-1)} + P_{(i-1)}C_{(i-1)}$ 推出以下式子:

```
P = A ^ B
G = A & B
C[0] = Cin
C[1] = G[0] || (P[0]&C[0])
C[2] = G[1] || (P[1]&G[0]) || (P[1]&P[0]&C[0])
C[3] = G[2] || (P[2]&G[1]) || (P[2]&P[1]&G[0]) || (P[2]&P[1]&P[0]&C[0])
Cout =
G[3] || (P[3]&G[2]) || (P[3]&P[2]&G[1]) || (P[3]&P[2]&P[1]&G[0]) || (P[3]&P[2]&P[1]&P[0]&
C[0])
S = P ^ G
```

16bit Adder

我的想法是利用模組例化(Module Instantiation)的方式呼叫 4 次 CLA module:

```
Wire [2:0] C;
CLA_4bit a(A[3:0], B[3:0], Cin, S[3:0], C[0]);
CLA_4bit b(A[7:4], B[7:4], C[0], S[7:4], C[1]);
CLA_4bit c(A[11:8], B[11:8], C[1], S[11:8], C[2]);
CLA_4bit d(A[15:12], B[15:12], C[2], S[15:12], Cout);
```

Implementation of ALU

對於

Mode = 0, $Y = A \ll 1$;

Mode = 1, $Y = A \lll 1$;

Mode = 2, $Y = A \gg 1$;

Mode = 3, $Y = \{A[15], A[15:1]\}$; 利用{}串接是因為我當時使用>>>但是答案是錯的

Mode = 4, 我先在 always 外面呼叫 16bit_Adder, 用事先新建的 wire 變數去連接答案, 如果跑到這個 case 就直接賦值給 Y, Cout, Overflow

Mode = 5, 同 mode=4, 只是我把 B 改成-B

Mode = 6, $Y = A \& B$;

```

Mode = 7, Y = A|B;
Mode = 8, Y = ~A;
Mode = 9, Y = A ^ B;
Mode = 10, Y = ~(A ^ B);
Mode = 11, Y = ~(A | B);
Mode = 12, Y = 1<<A[3:0]; (利用左移運算實作 decoder)
Mode = 13, 因為是 signed int 數字比大小, 所以先分開討論最高位的
情況, 剩下的就直接用<來算答案
    if(A[15]==0 && B[15]==1) begin
        Y = 0;
    end
    else if(A[15]==1 && B[15]==0) begin
        Y = 1;
    end
    else begin
        Y = (A<B);
    end
End

Mode = 14, Y = B;
Mode = 15, 實作 priority encoder, 我是利用 casex, 直接寫了 16 種
情況去判斷答案

```

The problems you faced and how you deal with it.

在實作 ALU 的時候我遇到的最大問題有 2 個, 第一個是 Module Instantiation 的部分, 我原本想在 always block 裡面呼叫 16bit_adder, 編譯的時候出現 error, 上網查才發現不能這麼做, 所以才想到要在 always block 外面先把答案存起來, 到 always block 裡面的時候就可以直接賦值。

第二個是在實作 mode = 15 的時候, 一開始我的想法是在裡面跑一個 for loop 去算, 但在 testbench 的時候發現答案一直是錯的, 後來我想說改成 case, 發現答案一樣錯誤, 上網查了一下對照自己的程式碼才知道如果有用到 x 的話要使用 casex。

The questions you want to ask TAs.

希望 Hackmd 有更詳細一點的 verilog 語法或是觀念講解(?)